Subiectul I₁.

$F(A,B,C,D) =$

A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB\CD	$\bar{C}\bar{D}$ 00	$\bar{C}D$ 01	CD 11	$C\bar{D}$ 10
$\bar{A}\bar{B}$ 00	1	0	0	0
$\bar{A}B$ 01	1	1	0	0
AB 11	1	1	1	1
$A\bar{B}$ 10	1	1	0	1

$F(A,B,C,D) = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C} + AB + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{D} +$
$+ A C\bar{D} + B\bar{C}D + A\bar{C}D$

$F(A,B,C,D) = \sum_{0}^{15}(0,4,5,8,9,10,12,13,14,15)$

Subiectul T_2

forma minimizată fără hazard static

$$F(A,B,C,D) = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C} + A\overline{C} + AB + A\overline{C}\overline{D}$$
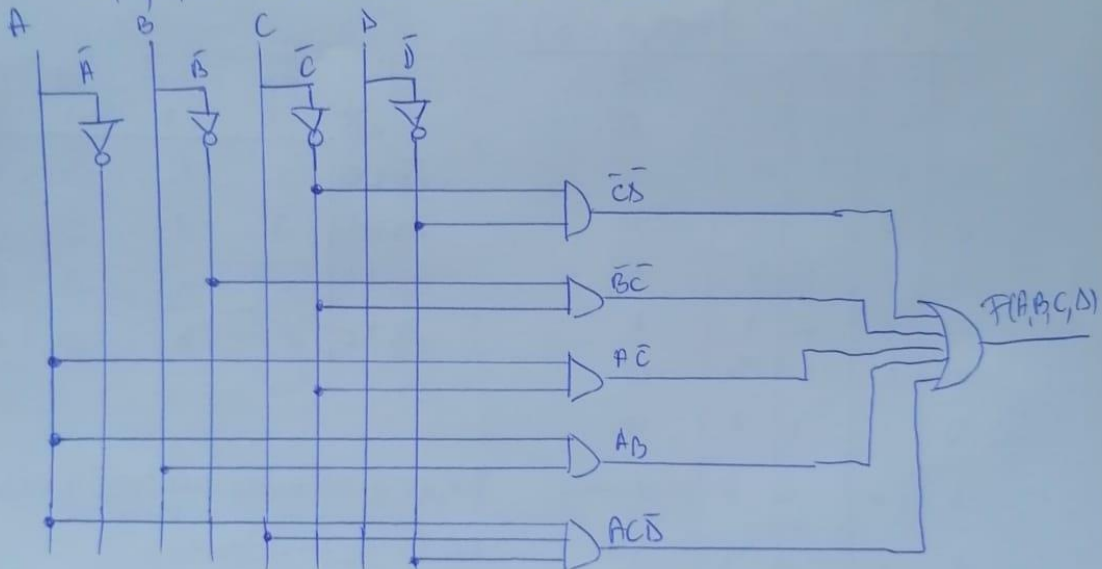
Subiectul I3

A\CD	$\overline{C}\overline{D}$ 00	$\overline{C}D$ 01	CD 11	$C\overline{D}$ 10
$\overline{A}$ 0	1	B	0	0
A 1	1	1	B	1
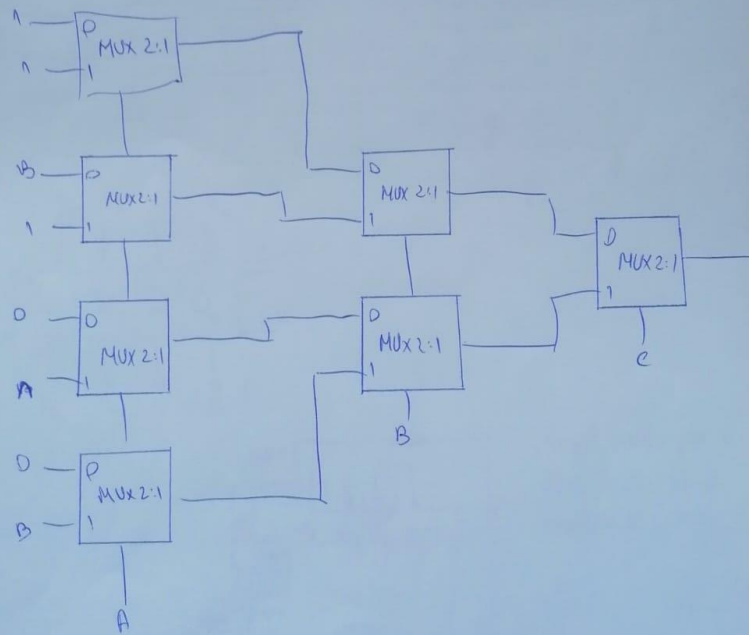
4LF781 Poirnam Andrei Leonard

Subiectul II 1.
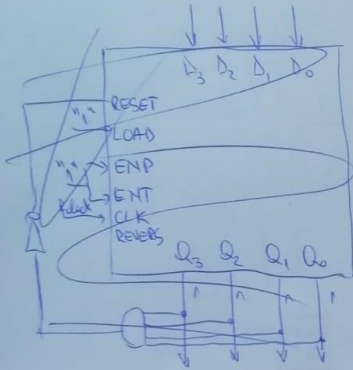
$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

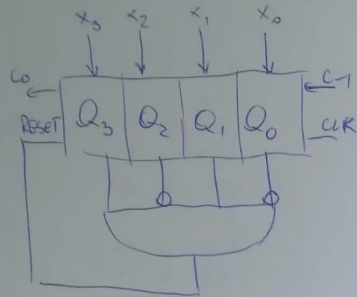|			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

RESET
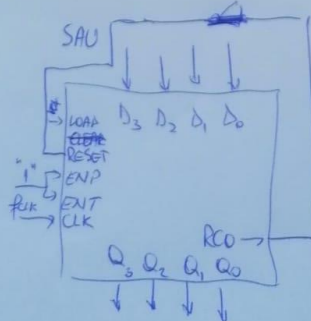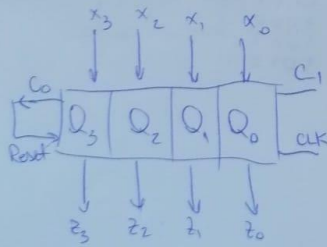
Reset activ pe 1
RCO activ când
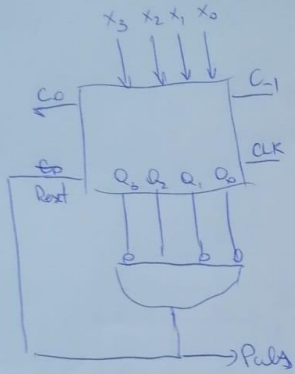$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1111$

Subiectul 2

$$x_3 x_2 x_1 x_0 = 0001$$

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
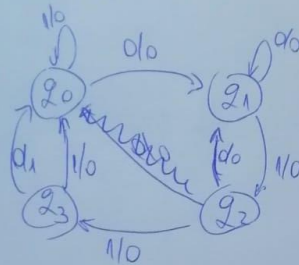1001
1010

4LF8
4LF7S1 Pârvan Andrei Leonard

Subiectul II 3

$x_3 x_2 x_1 x_0 = 0001$

stare inițială = 0000

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

```
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
```

RESET

Subiectul III.1.

~~starea present~~

Subiectul III.2

cod indr.	Intrarea x	starea precedentă			starea următoare			Ieșirea y	W_{T1}	W_{T0}
		$q(t)$	$z_1(t)$	$z_0(t)$	$q(t+1)$	$z_1(t+1)$	$z_0(t+1)$			
(0)	0	q_0	0	0	q_0	0	0	0	0	0
(h)	1				q_1	0	1	P	0	1
(1)	0	q_1	0	1	q_1	0	1	0	0	0
(5)	1				q_2	1	0	0	1	1
(u)	0	q_2	1	0	q_1	0	1	0	1	1
(6)	1				q_3	1	1	0	0	1
(3)	0	q_3	1	1	q_0	0	0	1	1	1
(7)	1				q_0	0	0	0	1	1

Subiectul $\overline{III}$ 3

bistabilul T.

$Z(t)$	$Z(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

valorile sunt trecute în tabelul de la subiectul $\overline{III}$1

$W_{T_1} = x z_0 + z_1 z_0 + \bar{x} z_1$

$W_{T_0} = z_1 + x$.

$y = \bar{x} z_1 z_0$

Subiectul III 4.

$$W_{T_1} = x z_0 + z_1 z_0 + \bar{x} z_1$$

$$W_{T_0} = \bar{z_1} + x$$

$$y = \bar{x} z_1 z_0$$

4 (F 78) Pârvan Andrei Ionuț

Subiectul nr 5

CLK